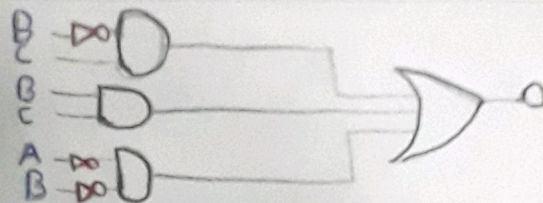


Nome do Aluno: Henry Ferraz Malte


Data: 30/04/2024

## Circuitos Lógicos Obtidos de Expressões


1-  $(B.C) + (B.C) + (A.B)$




2-  $(B.C) + (B.C)$

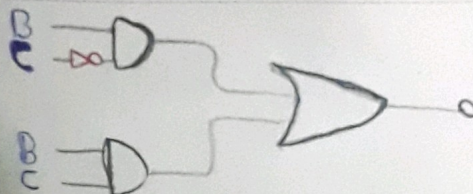


3-  $A + B + C$

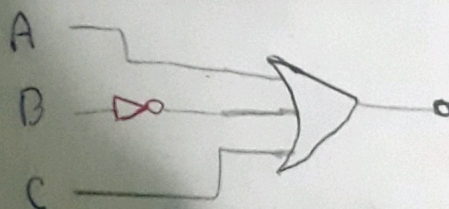


4-  $(A.B) + (A.C)$

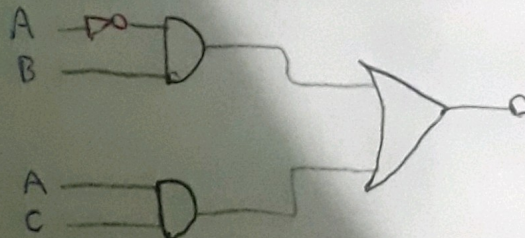

5-  $(B.C) + (B.C) + (A.B.C)$

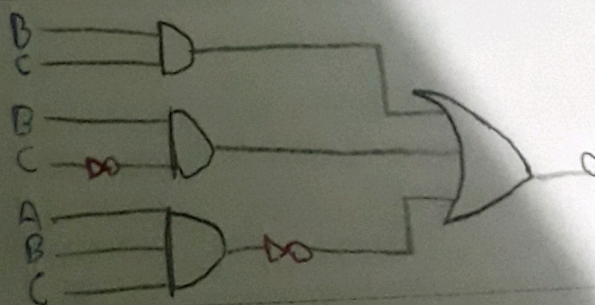

6-  $(B.C) + (A.B) + (A.B.C)$

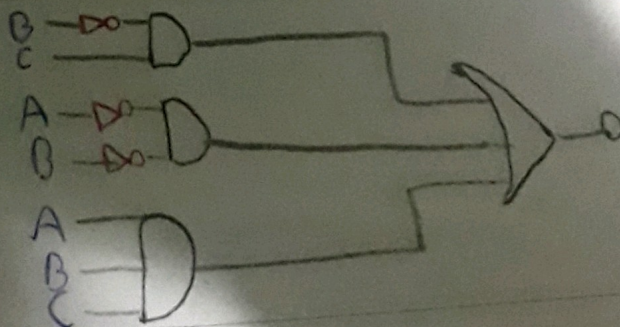



Nome do Aluno: Thery Ferreira Malta

Data: 30/04/2024

## Expressões Obtidas de Circuitos Lógicos

